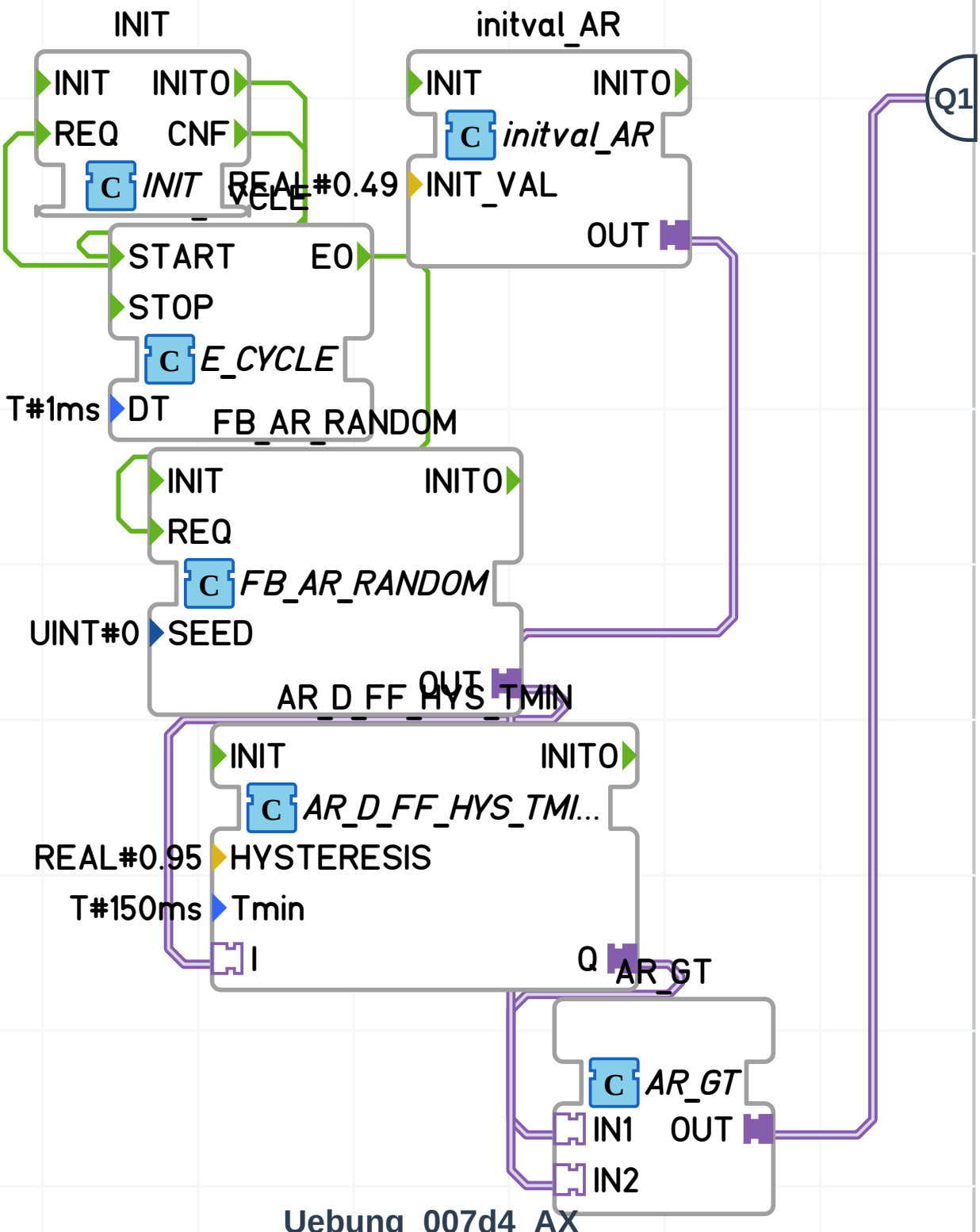

Uebung_007d4_AX

Random Generator mit FB_AR_RANDOM, AR_D_FF_HYS_TMIN, initval_AR und AR_GT auf DigitalOutput_Q1