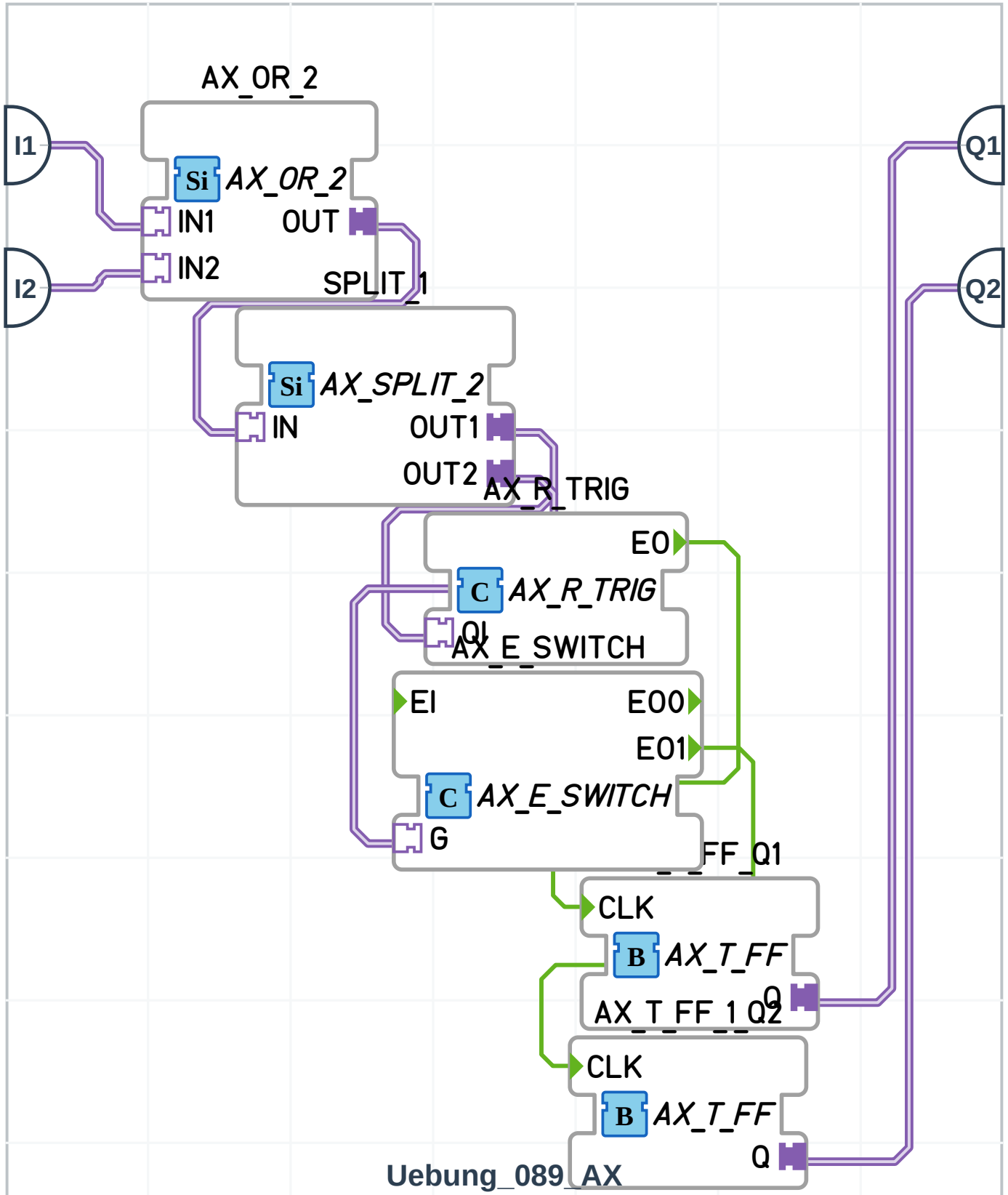
AX_OR_2
I1
I2
Si
AX_OR_2
IN1
IN2
OUT
SPLIT_1
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AX_R_TRIG
EO
C
AX_R_TRIG
QI
AX_E_SWITCH
EI
EO0
EO1
C
AX_E_SWITCH
G
FF_Q1
CLK
B
AX_T_FF
Q
AX_T_FF_1_Q2
CLK
B
AX_T_FF
Q
Q1
Q2
Uebung_089_AX
Beispiel für E_R_TRIG, mit Plug and Socket