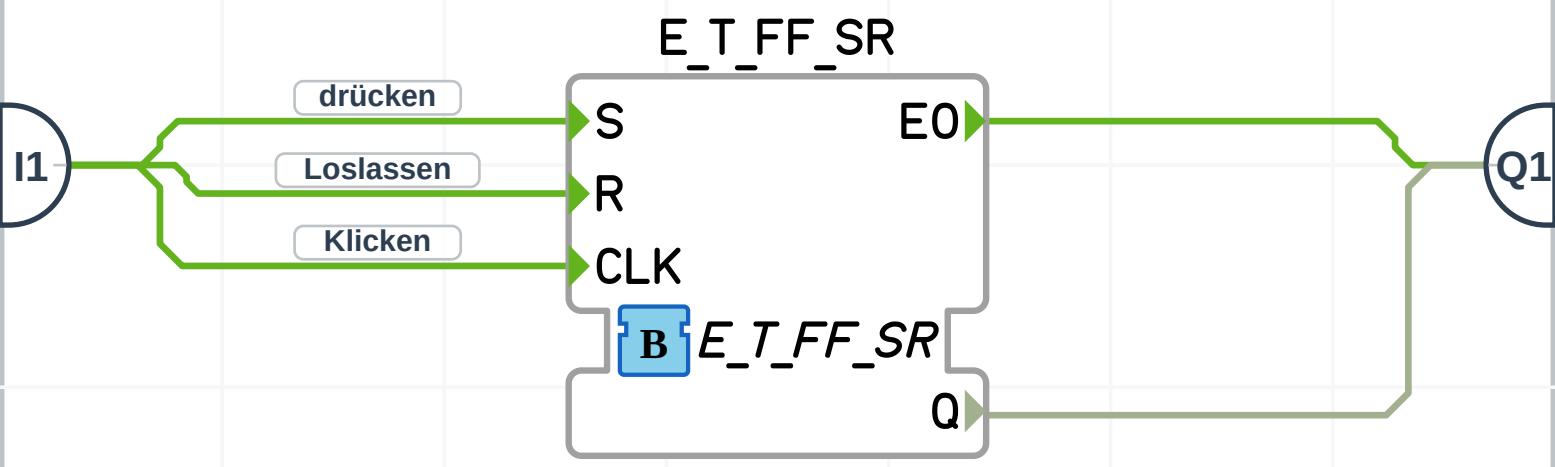


# Uebung_006a5

SR und T-Flip-Flop als Rastend/Tastend Implementierung