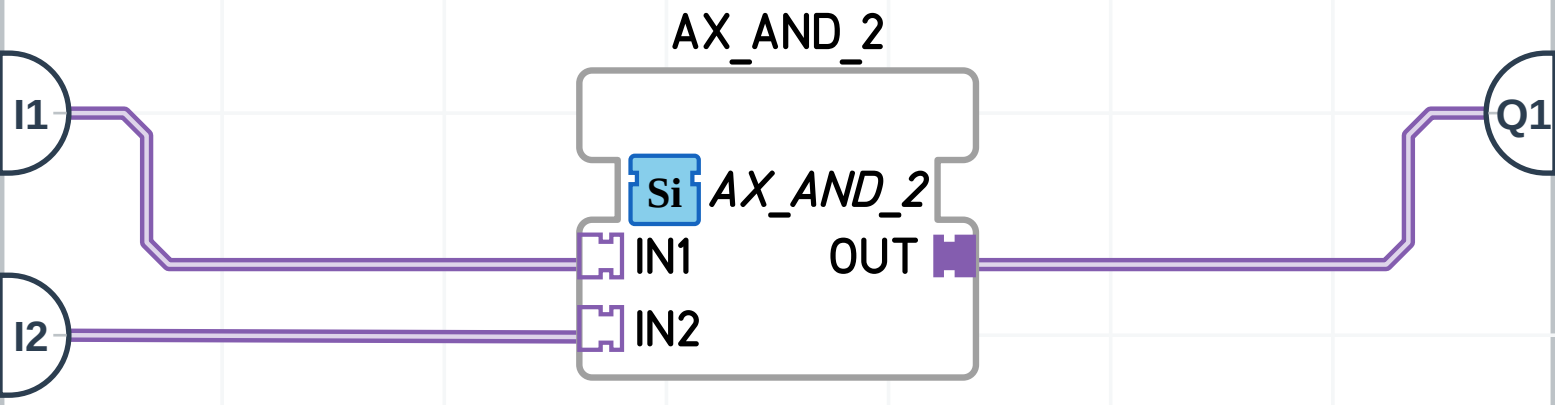

Uebung_002a_AX

DigitalInput_I1/_I2 mit AND auf DigitalOutput_Q1,
mit Plug and Socket