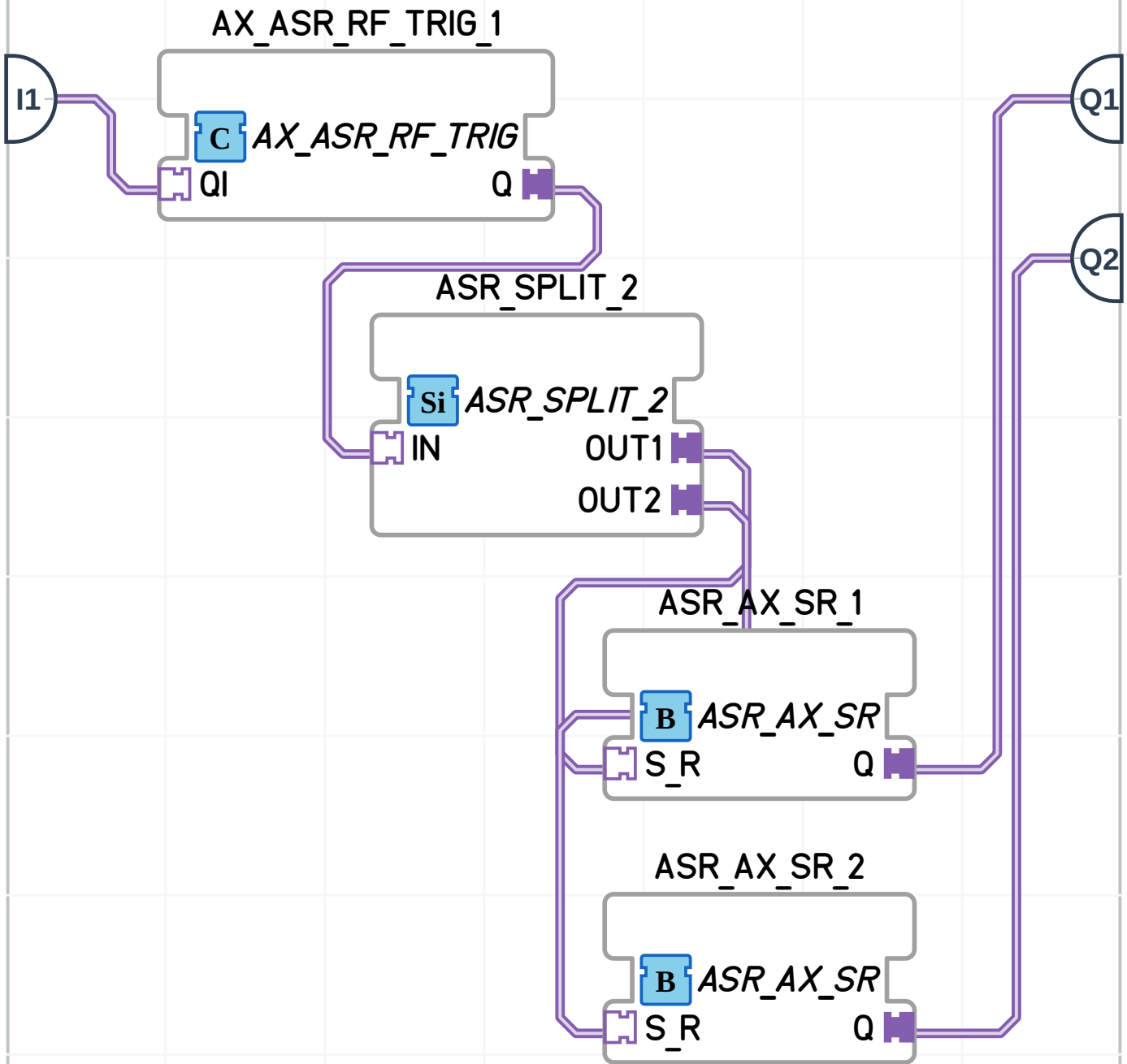

Uebung_231_AX

1 Taster via AX_ASR_RF_TRIG + ASR_SPLIT_2 auf 2 unabhaengige ASR_AX_SR-Latches (Q1+Q2) – Spiegelbild zu Uebung_230_AX (dort MERGE N->1, hier SPLIT 1->N)