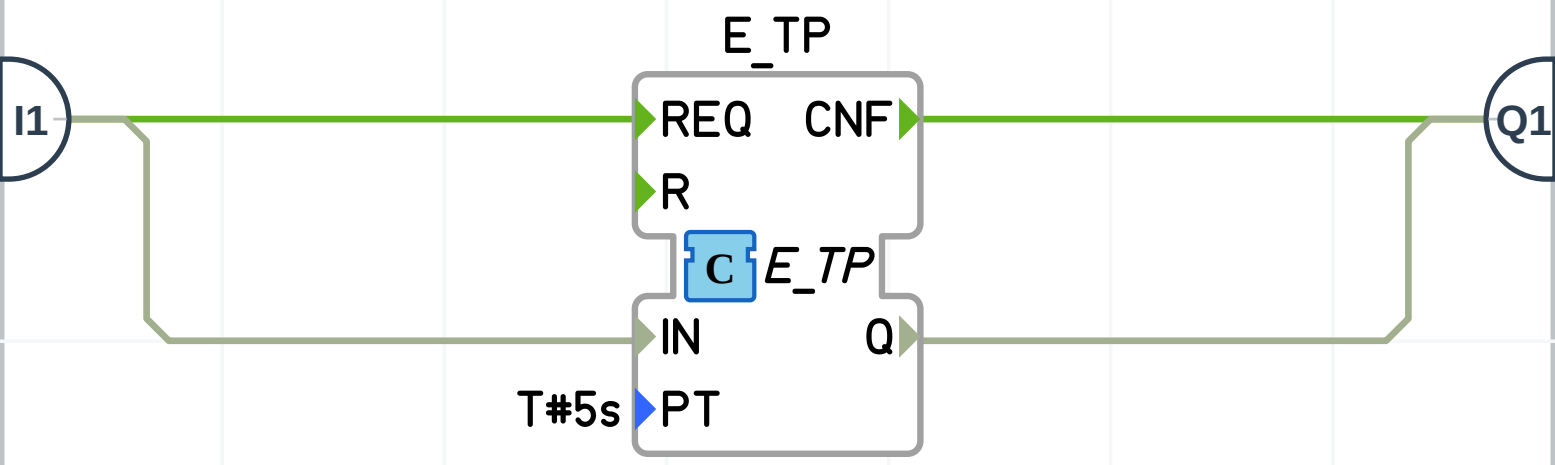

Uebung_020f

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; E_TP;
Impulsformend