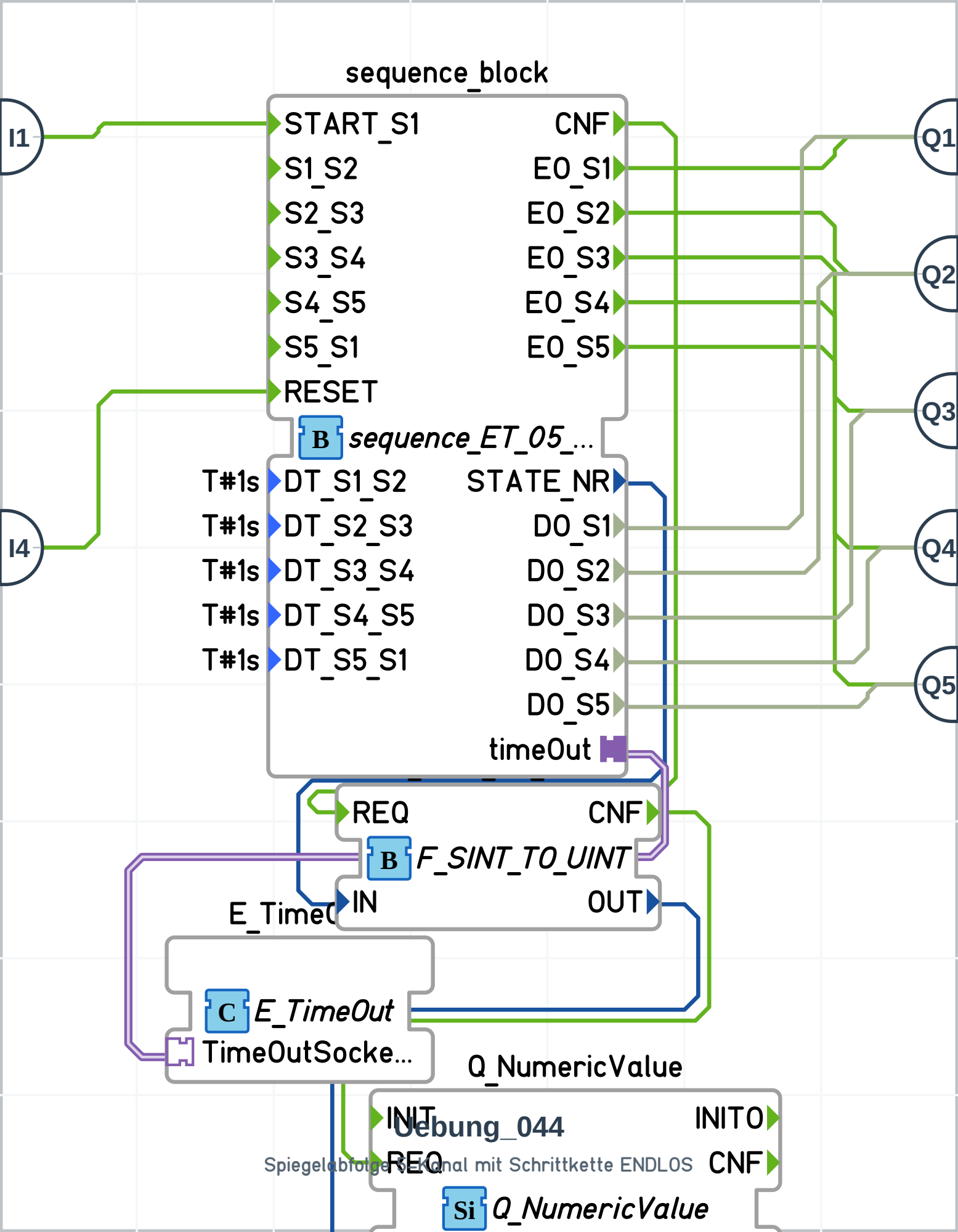
sequence_block
I1
I4
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S1
RESET
CNF
E0_S1
E0_S2
E0_S3
E0_S4
E0_S5
B
sequence_ET_05_...
T#1s
DT_S1_S2
T#1s
DT_S2_S3
T#1s
DT_S3_S4
T#1s
DT_S4_S5
T#1s
DT_S5_S1
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
timeOut
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
IN
OUT
E_TimeO
C
E_TimeOut
TimeOutSocke...
Q_NumericValue
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
Uebung_044
Spiegelabfolge 5 Kanal mit Schrittkette ENDLOS