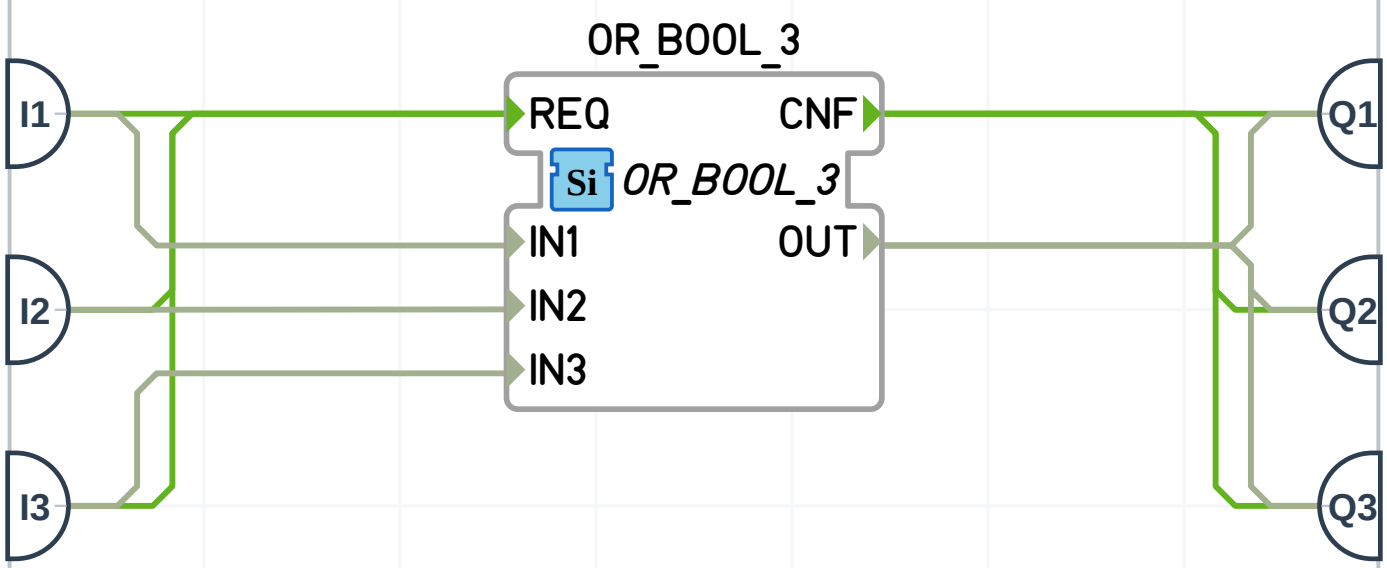

Uebung_002a5b

DigitalInput_I1-3 mit OR auf DigitalOutput_Q1-3