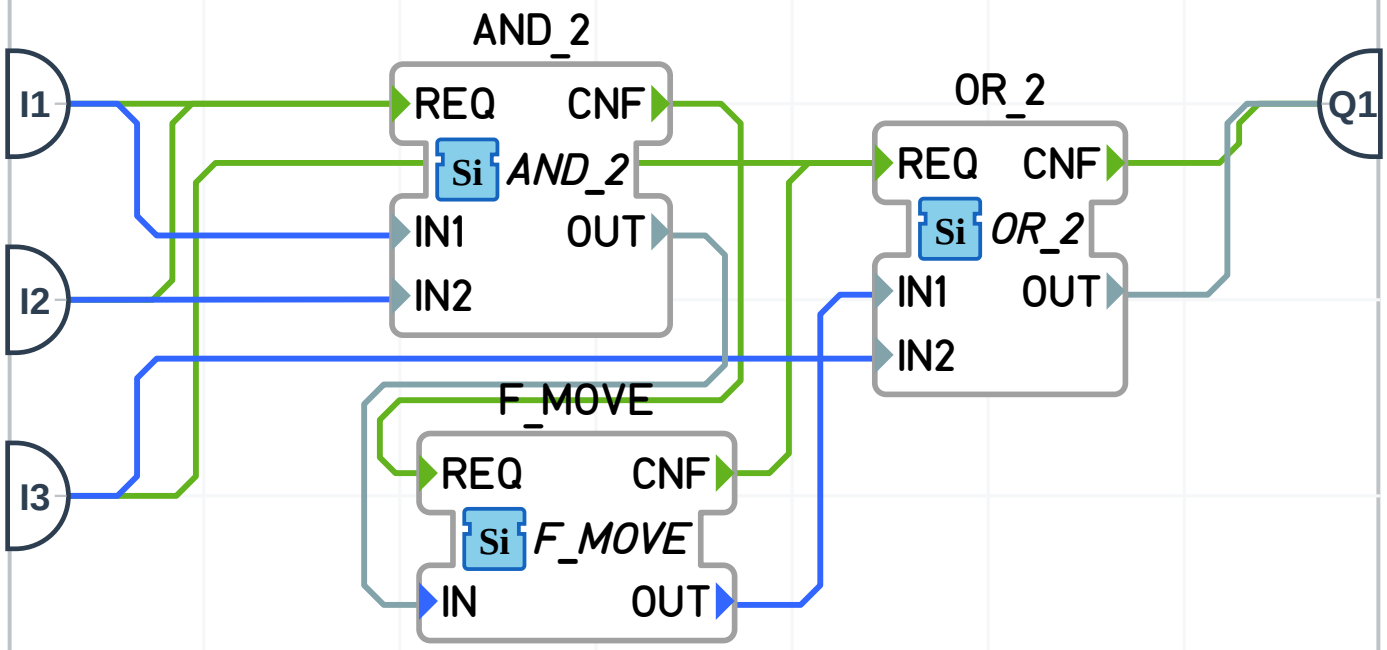

Uebung_002b2

DigitalInput_I1/_I2/_I3 auf DigitalOutput_Q1; mit MOVE