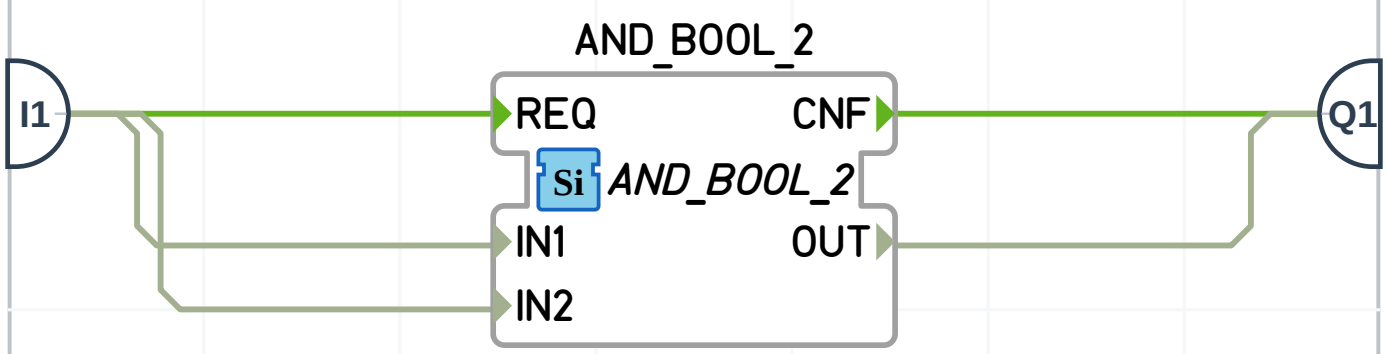

Uebung_001d

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_001d

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf