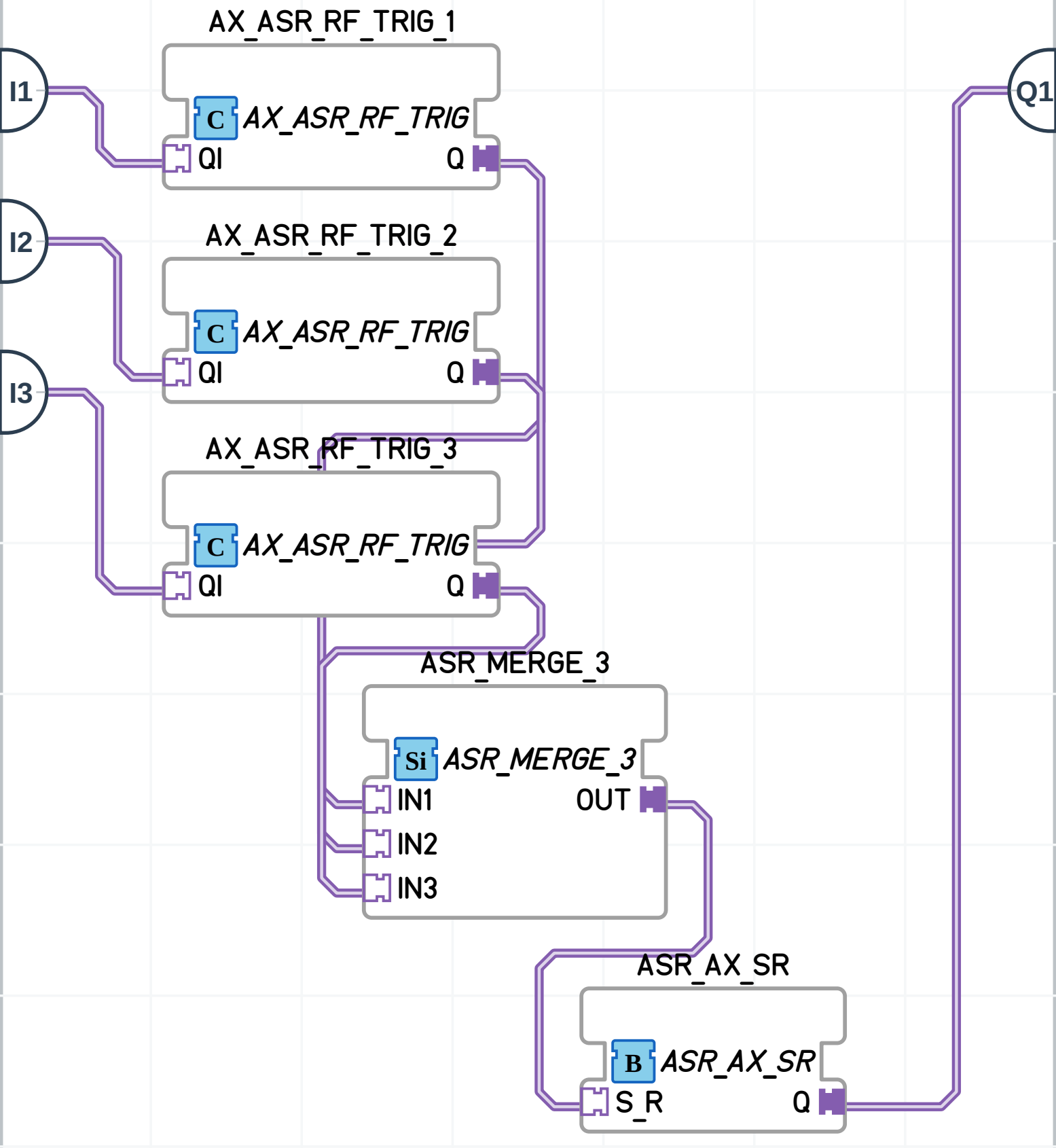

Uebung_233_AX

3 Taster (I1/I2/I3) auf 1 SR-Latch (Last-Wins) via 3x AX_ASR_RF_TRIG + ASR_MERGE_3 + ASR_AX_SR, Ausgang Q1