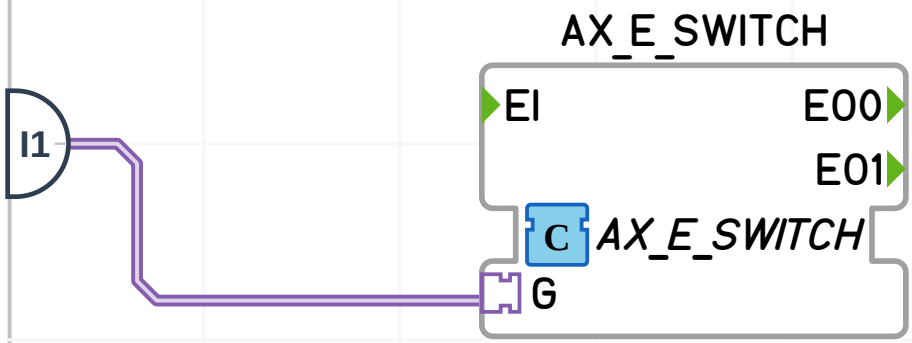


# Uebung_086_AX

Beispiel für E_SWITCH, mit Plug and Socket