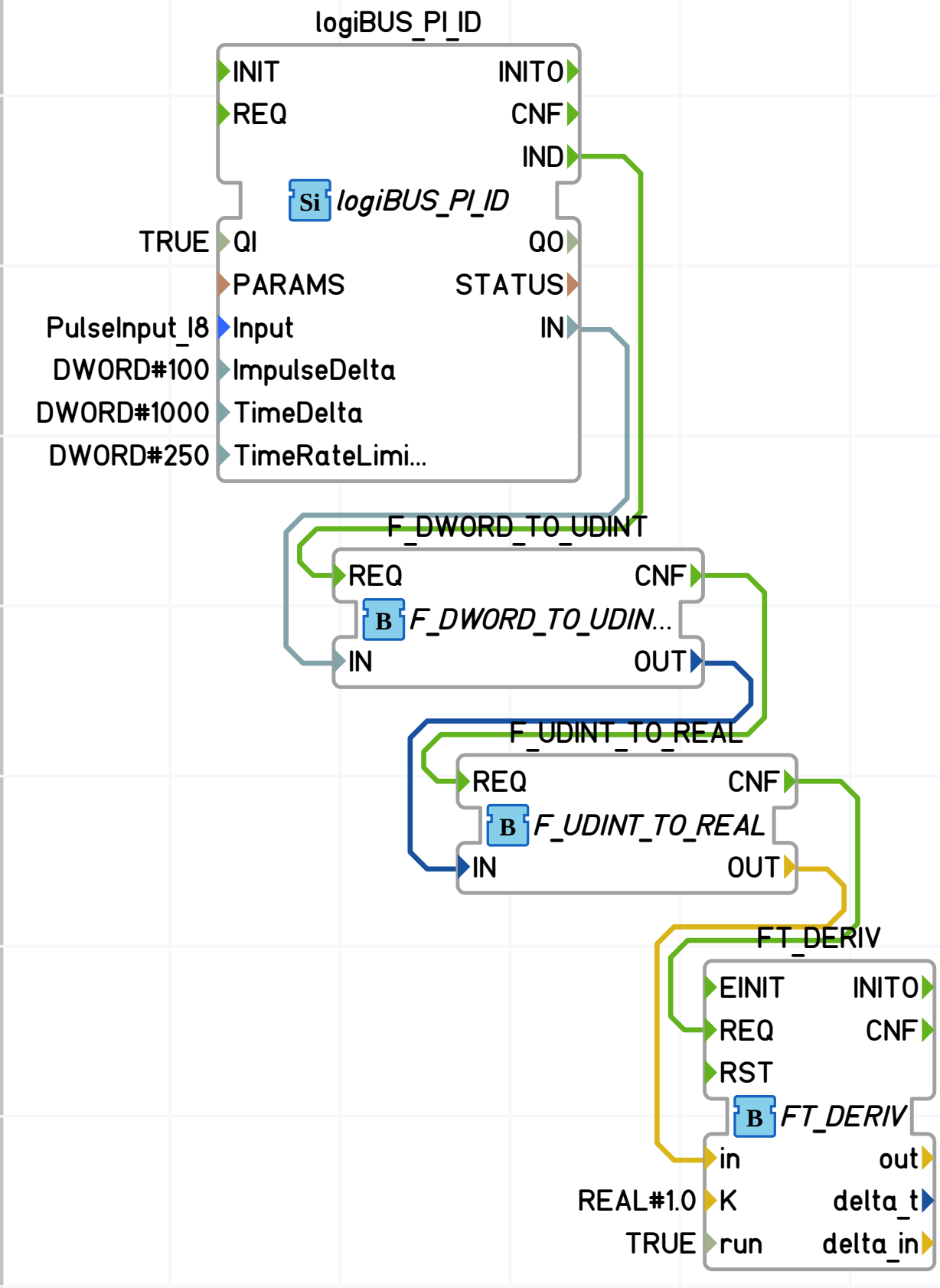


# Uebung_151

Impulszähler