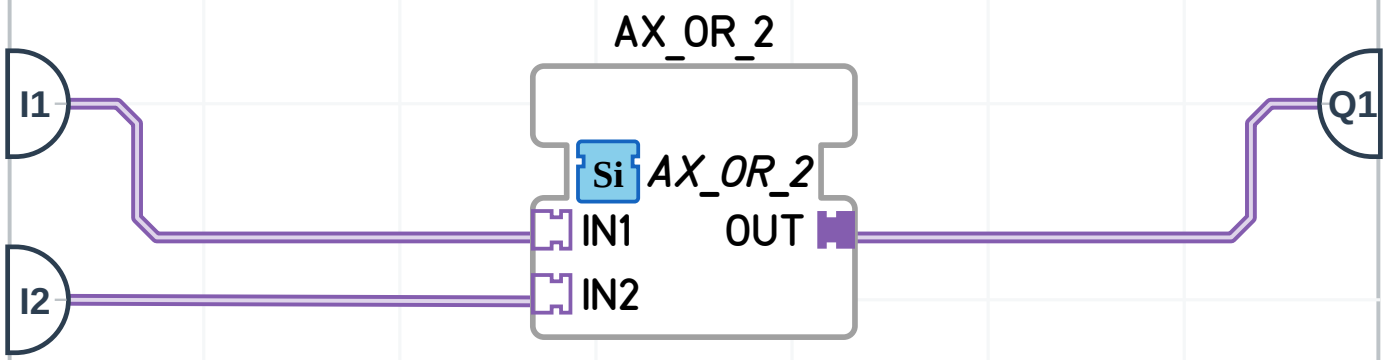


# Uebung_002a3_AX

DigitalInput_I1/_I2 mit OR auf DigitalOutput_Q1, mit
Plug and Socket