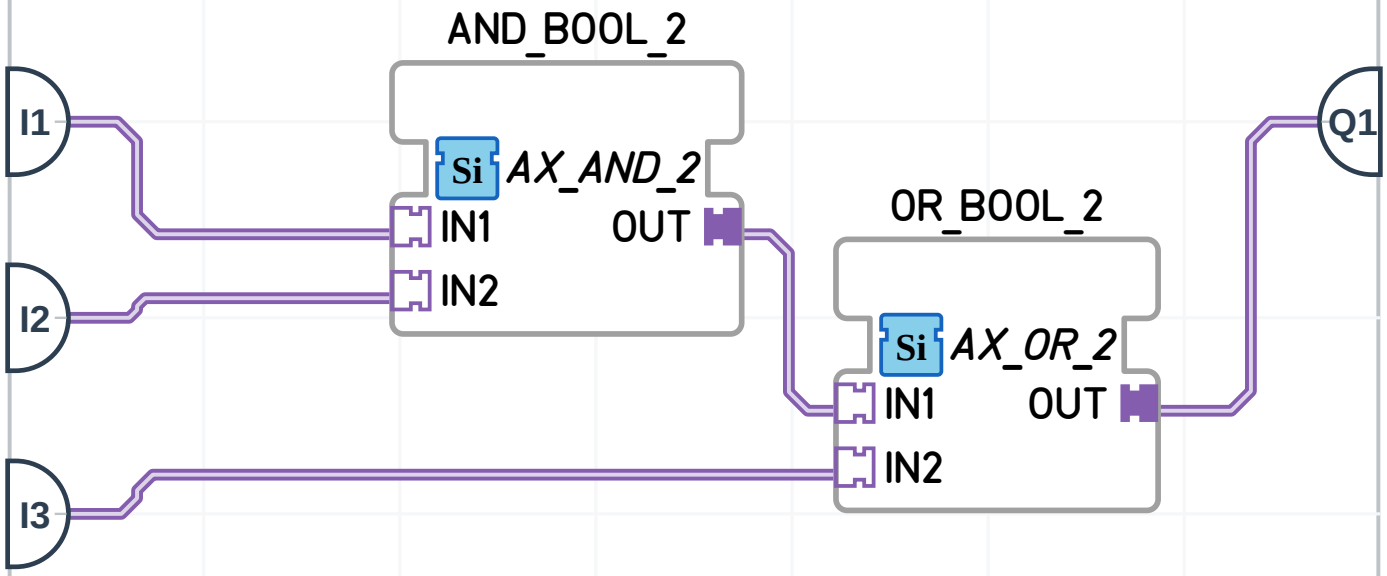

Uebung_002b3_AX

DigitalInput_I1/_I2/_I3 auf DigitalOutput_Q1