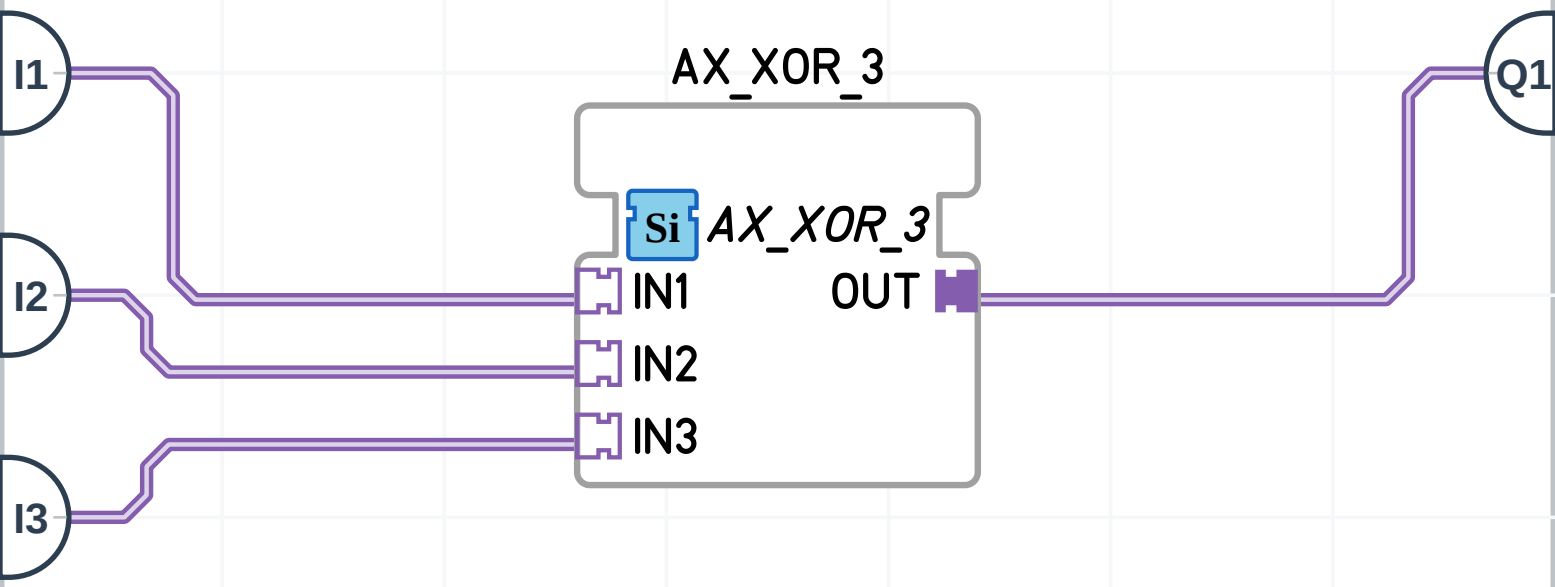


# Uebung_002a7_AX

DigitalInput_I1-3 mit XOR auf DigitalOutput_Q1, mit Plug and Socket