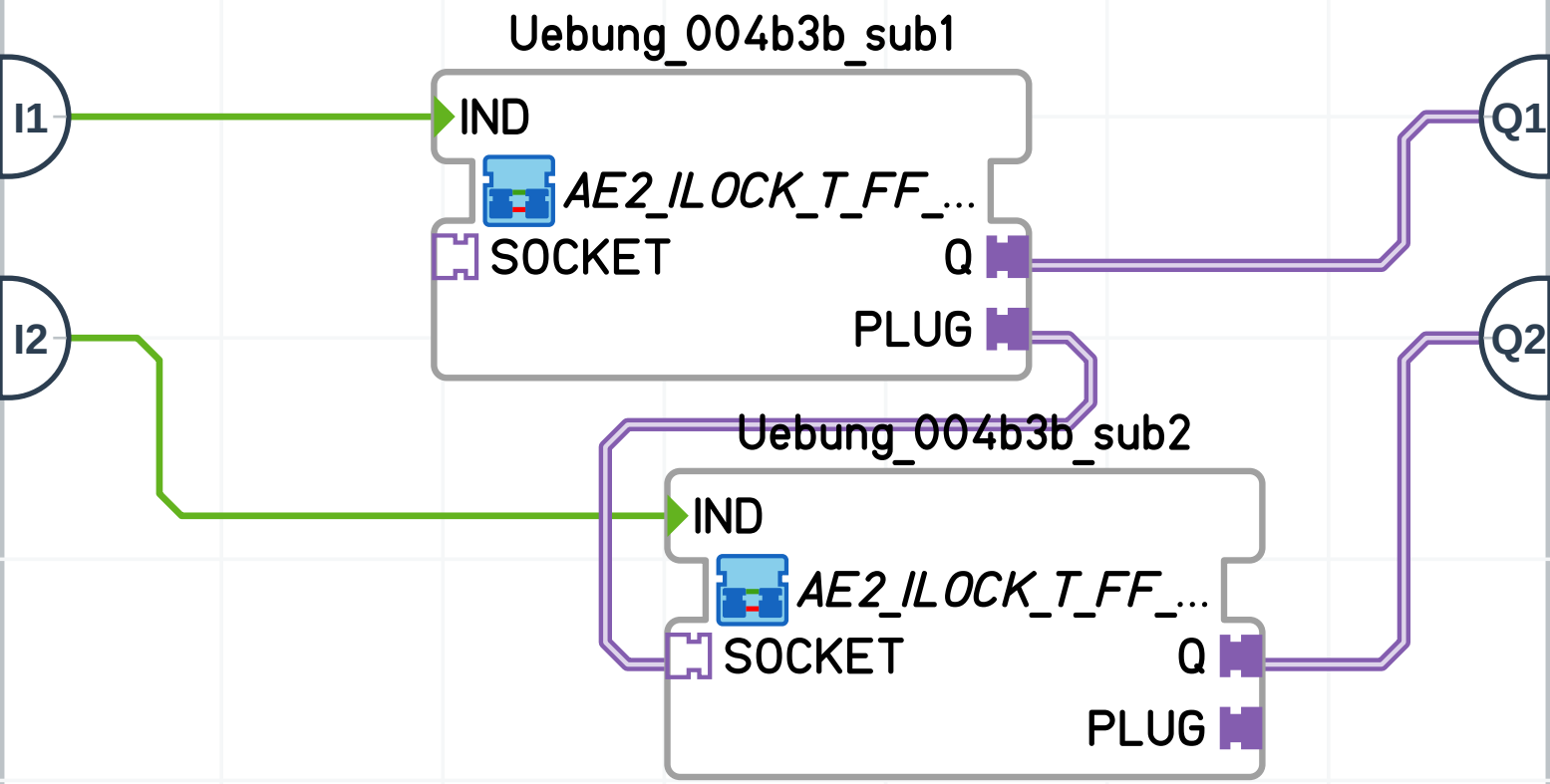

Uebung_004b3c_AX

Zwei gegenseitig verriegelte Toggle-Flip-Flops unter Verwendung von bidirektionalen Adaptern