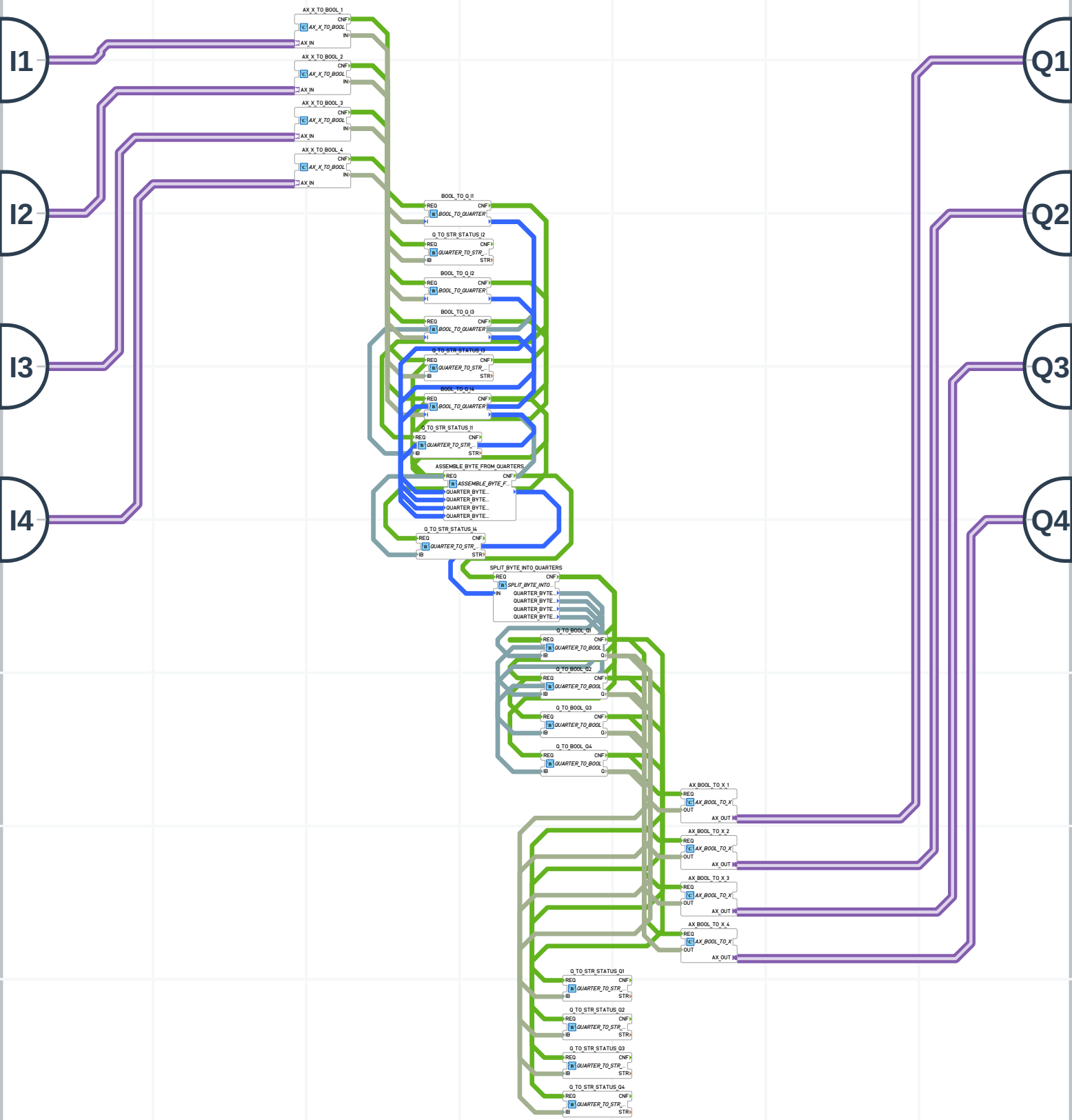


# Uebung_056_AX

DigitalInput_I1-_I4 auf DigitalOutput_Q1-_Q4, mit Plug and Socket