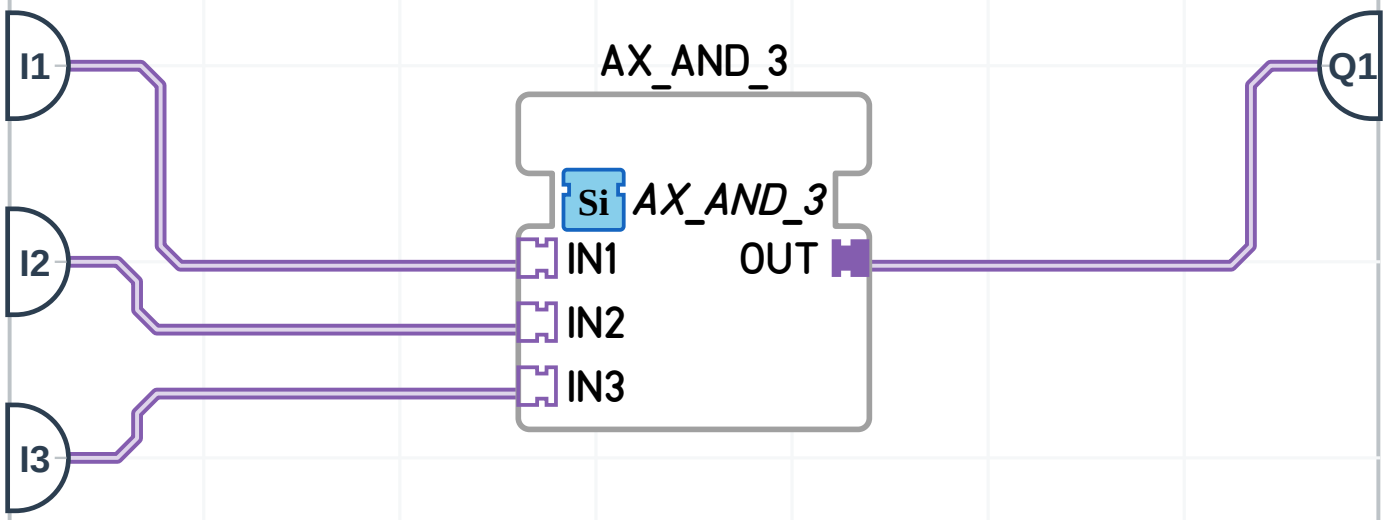

Uebung_002a6_AX

DigitalInput_I1–3 mit AND auf DigitalOutput_Q1, mit
Plug and Socket