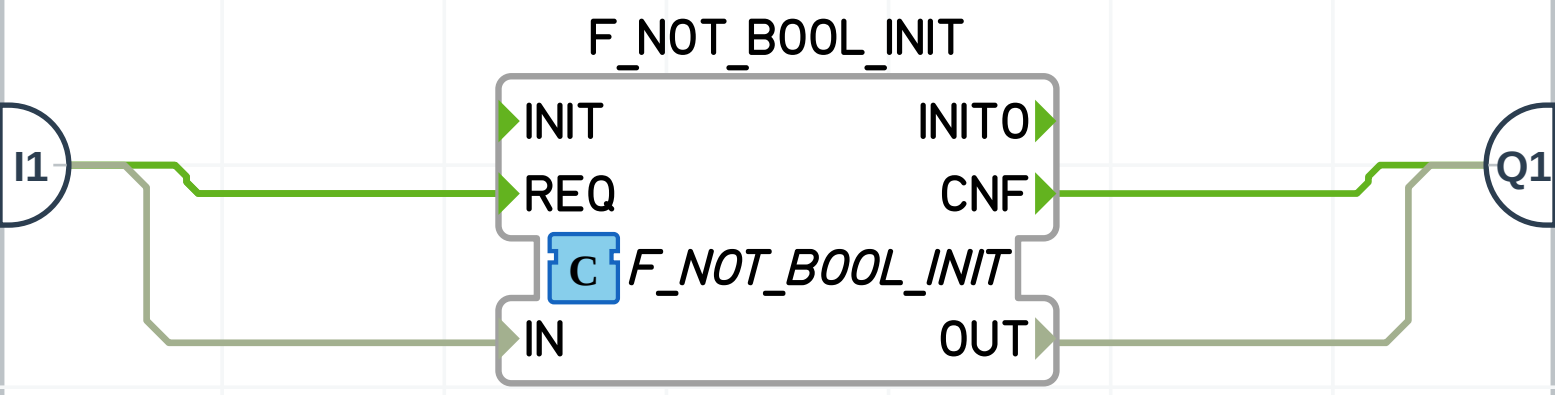

Uebung_001f

DigitalInput_I1 negiert mit INIT auf DigitalOutput_Q1