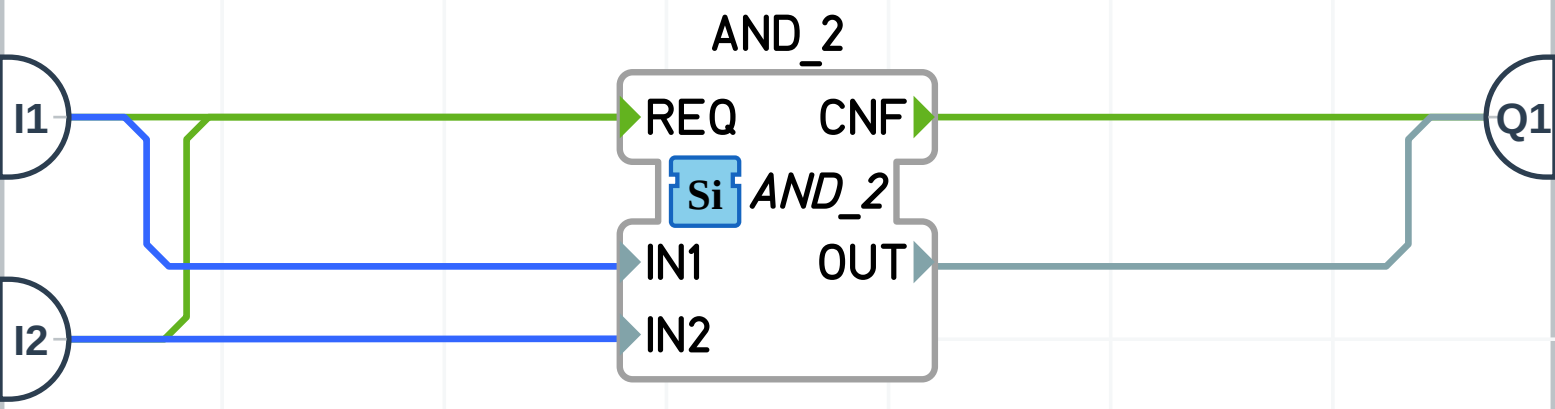

Uebung_002a

DigitalInput_I1/_I2 mit AND auf DigitalOutput_Q1