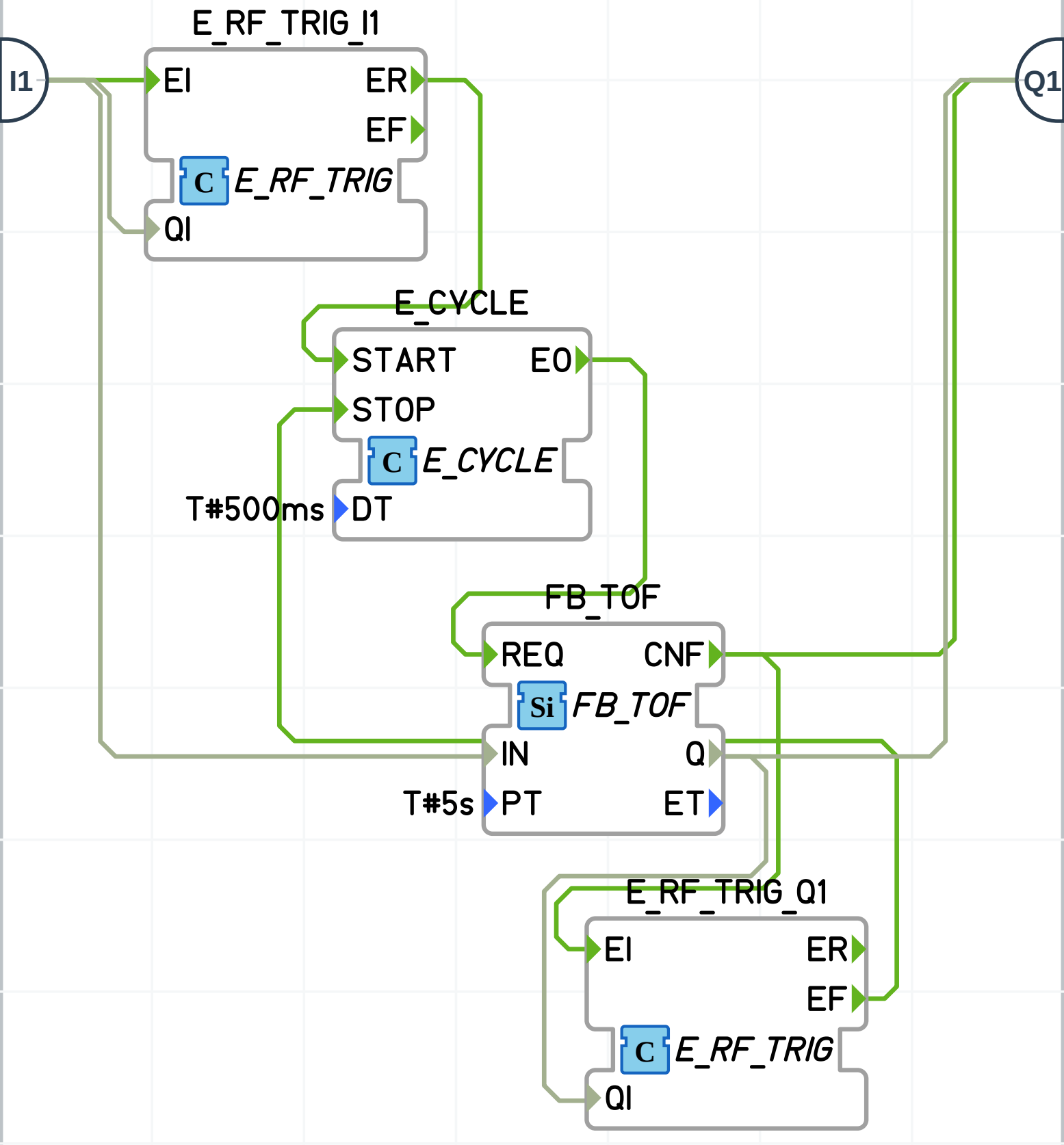


# Uebung_020e2

DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1; FB_TOF;
Ausschaltverzögert