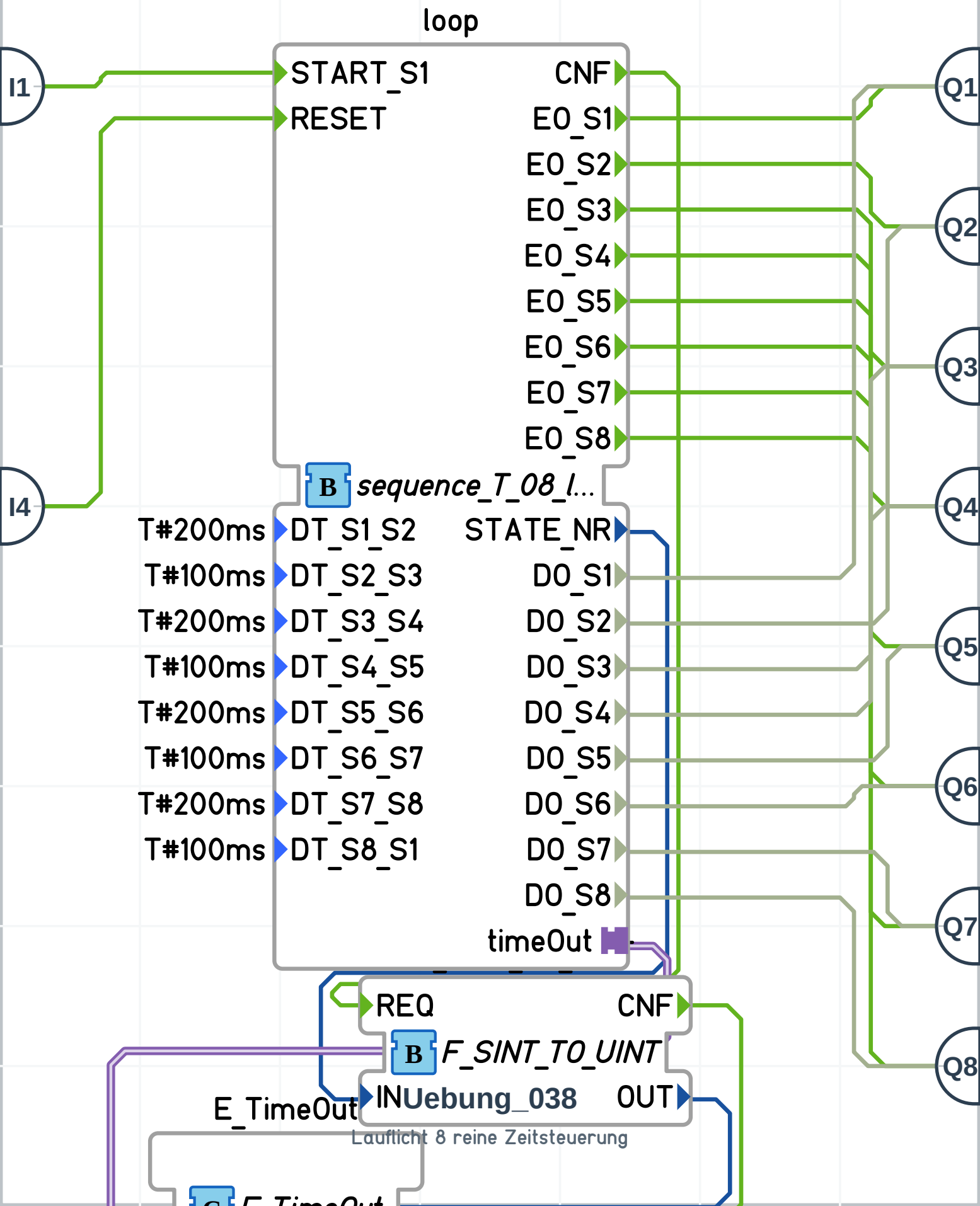
loop
I1
I4
START_S1
RESET
CNF
E0_S1
E0_S2
E0_S3
E0_S4
E0_S5
E0_S6
E0_S7
E0_S8
B
sequence_T_08_l...
T#200ms
DT_S1_S2
T#100ms
DT_S2_S3
T#200ms
DT_S3_S4
T#100ms
DT_S4_S5
T#200ms
DT_S5_S6
T#100ms
DT_S6_S7
T#200ms
DT_S7_S8
T#100ms
DT_S8_S1
STATE_NR
D0_S1
D0_S2
D0_S3
D0_S4
D0_S5
D0_S6
D0_S7
D0_S8
timeOut
REQ
CNF
B
F_SINT_TO_UINT
E_TimeOut
INUebung_038
OUT
Lauflicht 8 reine Zeitsteuerung
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8