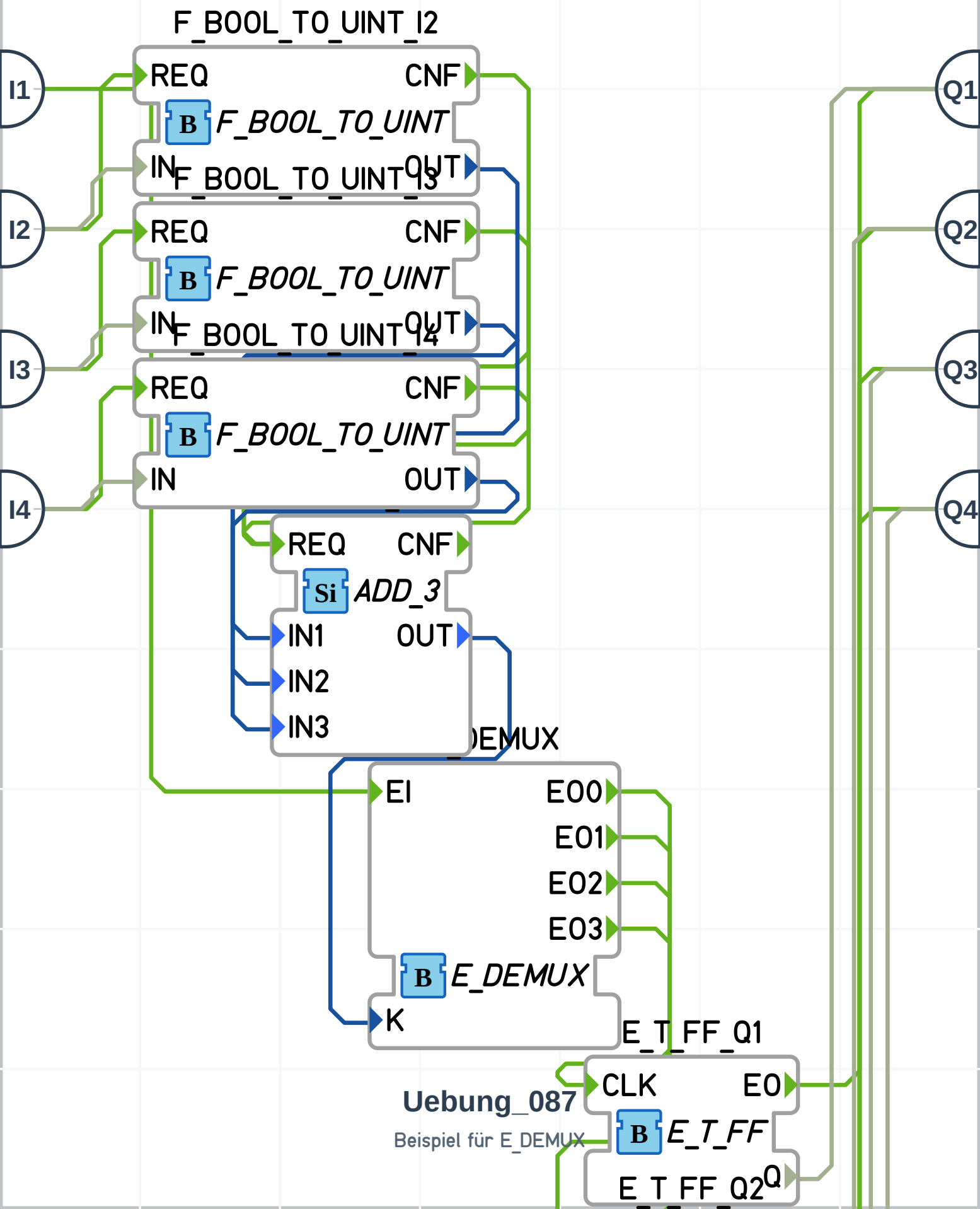
F_BOOL_TO_UINT_I2
REQ
CNF
B
F_BOOL_TO_UINT
IN
OUT
F_BOOL_TO_UINT_I3
F_BOOL_TO_UINT_I4
I1
I2
I3
I4
Si
ADD_3
IN1
IN2
IN3
EI
EO0
EO1
EO2
EO3
E_DEMUX
K
E_T_FF_Q1
CLK
EO
E_T_FF
E_T_FF_Q2
Q
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_087
Beispiel für E_DEMUX