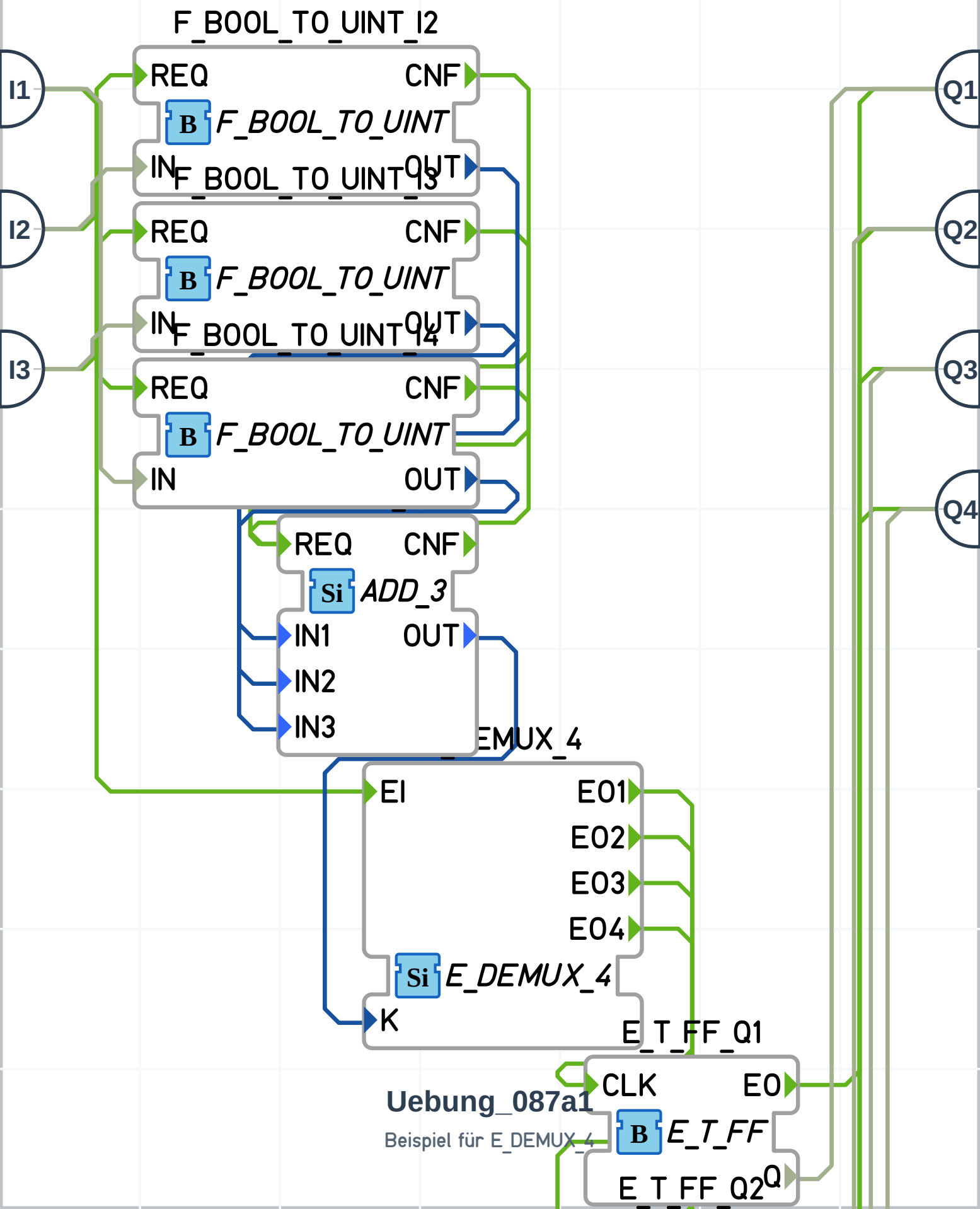
F_BOOL_TO_UINT_I2
REQ
CNF
B
F_BOOL_TO_UINT
IN
OUT
F_BOOL_TO_UINT_I3
REQ
CNF
B
F_BOOL_TO_UINT
IN
OUT
F_BOOL_TO_UINT_I4
REQ
CNF
B
F_BOOL_TO_UINT
IN
OUT
I1
I2
I3
REQ
CNF
Si
ADD_3
IN1
OUT
IN2
IN3
EMUX_4
EI
EO1
EO2
EO3
EO4
Si
E_DEMUX_4
K
E_T_FF_Q1
CLK
EO
Uebung_087a1
Beispiel für E_DEMUX_4
B
E_T_FF
E_T_FF_Q2
Q
Q1
Q2
Q3
Q4