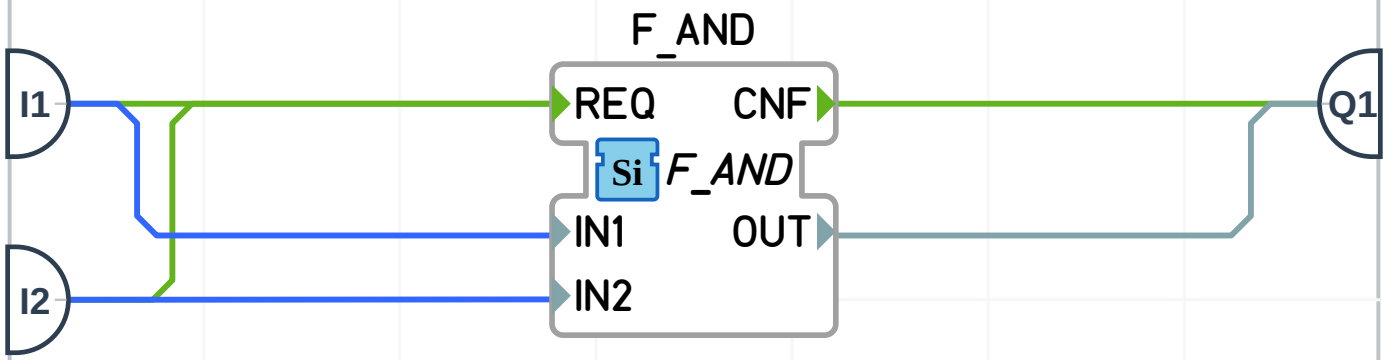

Uebung_002a2

DigitalInput_I1/_I2 mit AND (alt) auf
DigitalOutput_Q1