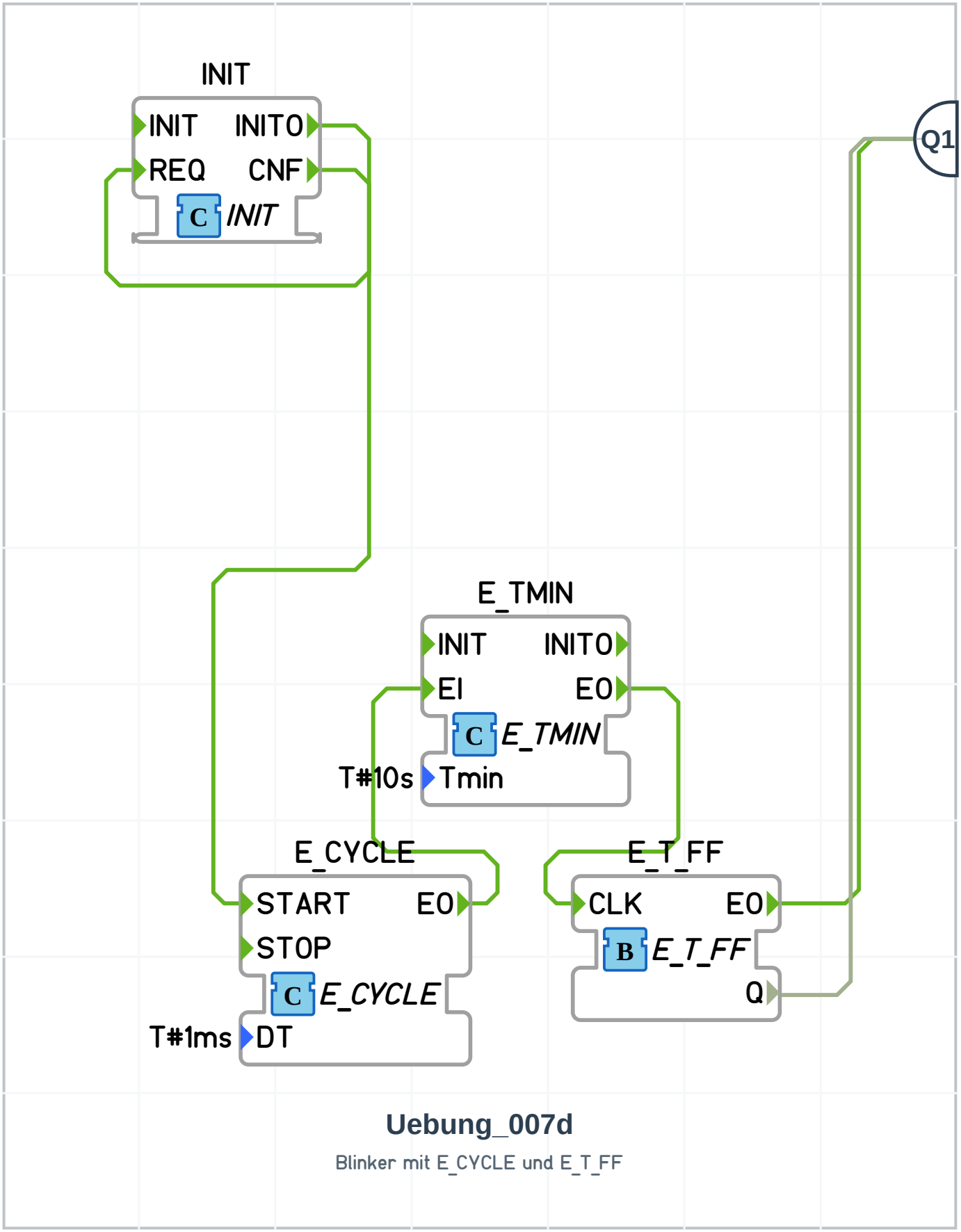
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
Q1
E_TMIN
INIT
INITO
EI
EO
C
E_TMIN
T#10s
Tmin
E_CYCLE
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
T#1ms
DT
E_T_FF
CLK
EO
B
E_T_FF
Q
Uebung_007d
Blinker mit E_CYCLE und E_T_FF