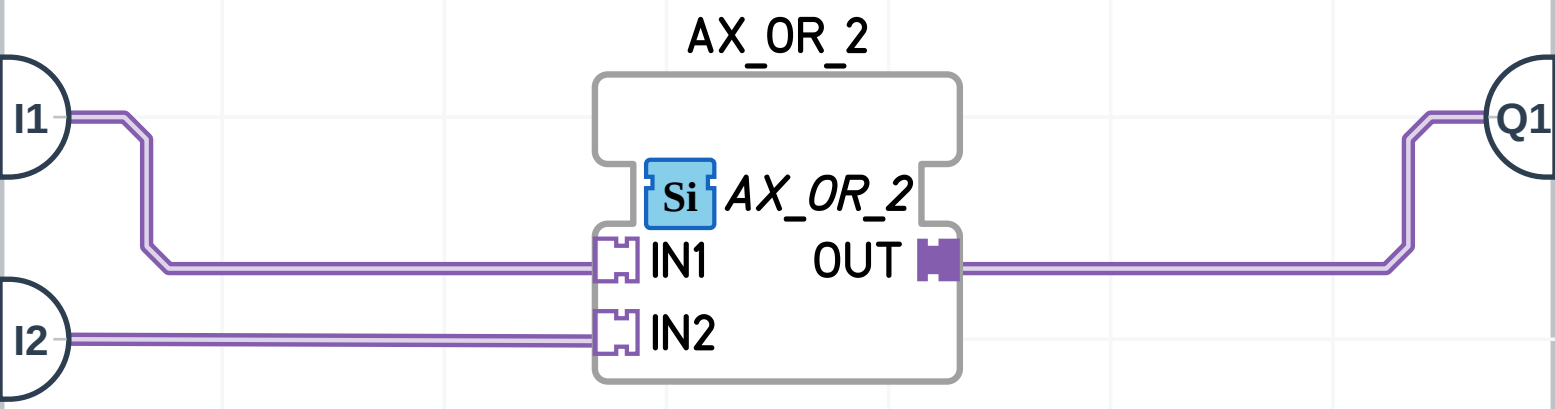

Uebung_002a3_AX

DigitalInput_I1/_I2 mit OR auf DigitalOutput_Q1, mit Plug and Socket

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_002a3_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf